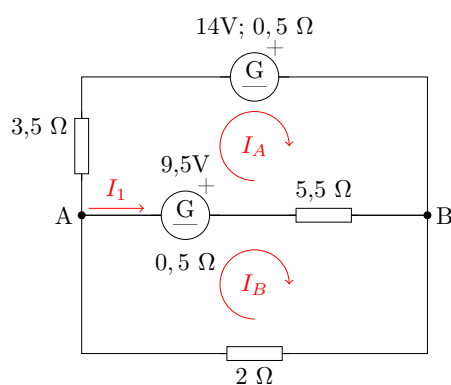


BOLETÍN DE EJERCICIOS DE KIRCHHOFF


1. Determina las intensidades de corriente en cada rama del circuito.

Sol: $2,114\text{ A}$; $0,664\text{ A}$; $2,778\text{ A}$




2. Si $R = 1k\ \Omega$ y $E = 250\text{ V}$. Hallar la intensidad de corriente en el conductor del tramo AB.

Sol: -50 mA

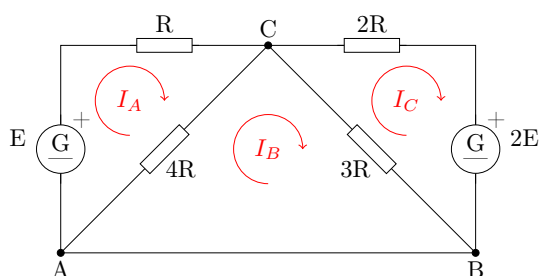

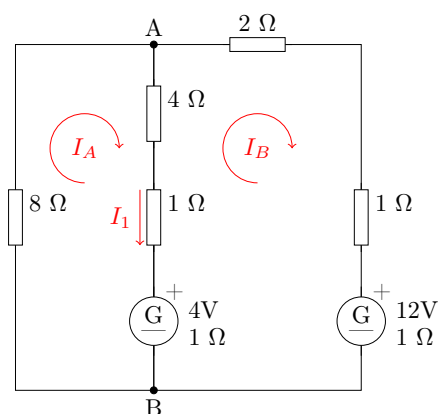
3. Determina la intensidad de corriente en cada rama del siguiente circuito:

Sol: $-0,846\text{ A}$; $-0,462\text{ A}$; $-1,308\text{ A}$



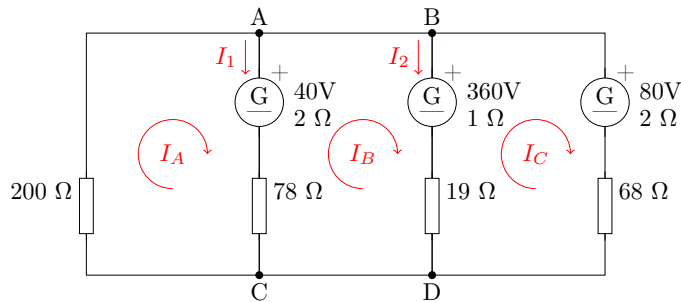
4. En el circuito siguiente encuentra la intensidad en cada resistencia y el voltaje en la resistencia de $200\ \Omega$:

Sol: $-1,201\text{ A}$; $-2,502\text{ A}$; $1,502\text{ A}$; $-5,991\text{ A}$; $2,288\text{ A}$; $240,2\text{ V}$



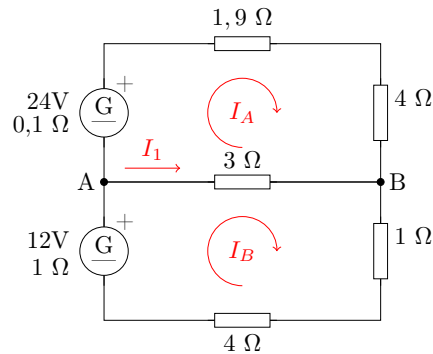
5. Calcula la intensidad de corriente en cada rama del siguiente circuito:

Sol: $3,5\text{ A}$; -1 A ; $2,5\text{ A}$



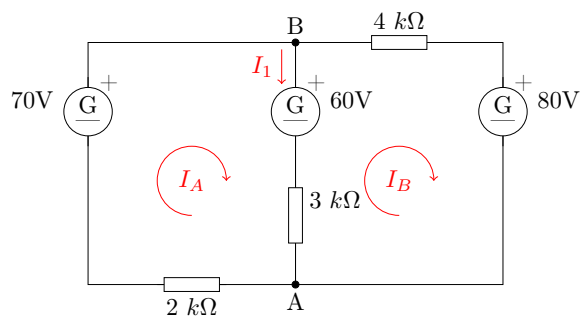
6. En el siguiente circuito, encuentra las intensidades de corriente en cada rama y el voltaje entre los puntos A y B.

Sol: $5/13\text{ A}$; $40/13\text{ A}$; $-35/13\text{ A}$; $69,231\text{ V}$



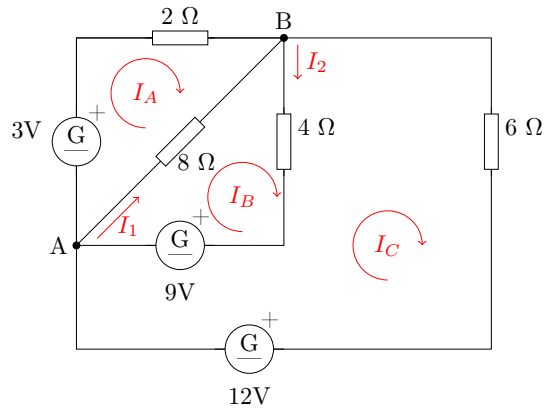
7. Encuentra la intensidad en cada rama del siguiente circuito.

Sol: $-1,26\text{ A}$; $-0,69\text{ A}$; $-0,87\text{ A}$; $-1,08\text{ A}$



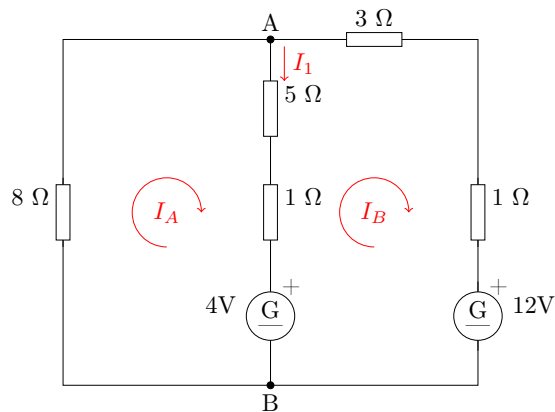
8. Determina la corriente en cada rama.

Sol: $-11/13\text{ A}$; $6/13\text{ A}$; $-17/13\text{ A}$



9. En el circuito siguiente encuentra la intensidad en cada resistencia y el voltaje en la resistencia de $200\ \Omega$

Sol: 1 A ; -3 A ; 8 A ; -4 A ; 200 V

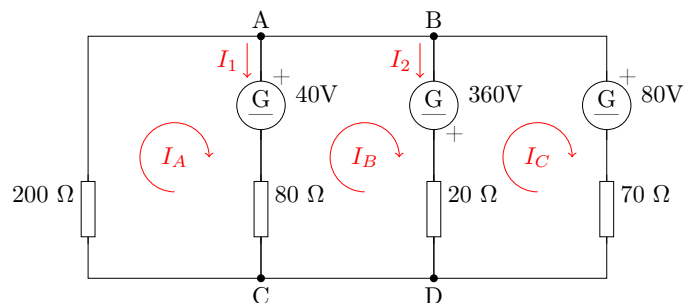

10. Una batería descargada se carga conectándola a una batería en funcionamiento de otro automóvil. Determina la corriente en la batería en funcionamiento y en la batería descargada.

Sol: *Funcionamiento 171,671 A; batería 0,283 A*

